
Лабораторная работа № 5

Частотные характеристики пассивных электрических цепей.

Подготовка к работе

1. Частотные характеристики RL и RC цепей.

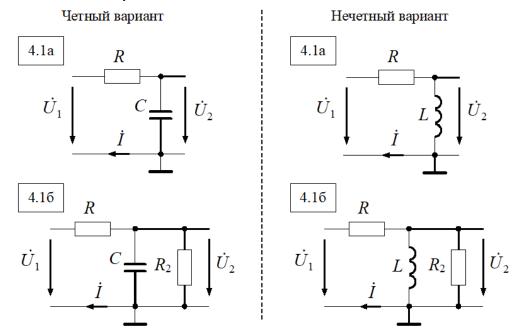1.1. Вывод выражения для комплексной передаточной функции и расчет АЧХ и ФЧХ для схемы рис 4.1а.



$$R = R_{\text{пер}} + R_1$$
, $R_1 = 1$ кОм, $R_2 = 2$ кОм, $C = 5.6$ нФ, $L = 31$ мГн.

№ студента в	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
журнале ЛР	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
R_{nep} , Om	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900

№ студента 4, $R_{\text{пер}} = 150 \text{ Ом}, \ R = \ 1150 \text{ Ом}.$

Расчет H(p)

$$H(p)= w_{ep} / (w_{ep}+p) = Z_2 / (Z_1 + Z_2) = (1/pC) / (R + 1/pC) = 1 / (pCR + 1) = (1 / CR) / (p + 1 / CR)$$

 $Z_1=R, Z_2=Z_c=1 / pC;$
 $H(jw)= w_{ep} / (w_{ep}+jw)= (1 / CR) / (1 / CR + jw)= w_{ep} / \sqrt{(w_{ep}^2+w^2)} \bot -arctg(w/w_{ep})$

$$1 / CR = 155,2795 * 10^3$$
 рад/с,



$$H(w) = w_{ep} / \sqrt{(w_{ep}^2 + w^2)} = |w = kw_{ep}| = 1 / \sqrt{(1 + k^2)}$$

 $\varphi(w) = -arctg(w/w_{ep}) = |w = kw_{ep}| = arctgk epað.$

1.2. Вывод выражения для комплексной передаточной функции и расчет АЧХ и ФЧХ для схемы рис 4.1б.

Расчет H(p)

$$H(p) = w_{ep} / (w_{ep} + p) = Z_2 / (Z_1 + Z_2) = Z_c R_H / ((Z_c + R_H)(R + Z_1 R_H / (Z_{1+} R_H))) = (1/pC)R_H / (R/pC + RR_H + R_H/pC) = R_H / (R + pCRR_H + R_H) = (1 / CR) / (p + (R + R_H)/CRR_H)$$

 $H(jw) = (1 / CR) / (jw + w_{ep}) = (1 / CR) / (jw + (R + R_H)/CRR_H) \bot -arctg(w/w_{ep})$

$$\mathcal{O}_0 = (R + R_H)/CRR_H = 244,265 * 10^3 \text{ рад/с},$$
 $f_0 = 39,9238 \text{к} \Gamma \text{ц}$

Расчет АЧХ и ФЧХ

$$H(w)= (1 / CR) / \sqrt{(w_{ep}^2 + w^2)} = |w = kw_{ep}| = 1 / CR \sqrt{(1 + k^2)}$$


 $\varphi(w)= -arctg(w/w_{ep}) = |w = kw_{ep}| = arctgk epad.$

Построение графиков АЧХ и ФЧХ (графики следует строить на отдельных листах миллиметровки или бумаги в клеточку).


Примечания.

- 1. Каждая пара графиков (АЧХ и ФЧХ отдельно друг под другом) строится на листе бумаги формата А5.
- 2. Для упрощения процесса построения графиков целесообразно, введя обозначение $f_k = k f_o$, получить выражения относительно переменной k и рассчитать АЧХ и ФЧХ для значений k, приведенных в таблице: k = 0.3, 0.5, 0.8 и.т.д. Результаты расчета занести в таблицу этого пункта и построить графики АЧХ и ФЧХ в зависимости от соответствующих значений частоты f_k . Фазу следует считать в градусах.

	f	$0.3f_0$	$0.5f_0$	$0.8f_0$	f_0	$1.2f_0$	$1.5f_0$	$1.8f_0$	$2.0 f_0$	$2.5f_0$	$3.0f_0$
Схема	H(f)	0,9578	0,8944	0,7809	0,7071	0,6402	0,5547	0,4856	0,4472	0,3714	0,3162
	ψ (<i>f</i>)	16,6992	26,5651	38,6598	45	50,1944	56,3099	60,9554	63,4349	68,1986	71,5651
Схема б	H(f)	148730,7896	138886,2098	121252,9207	109799,1896	99407,5155	86133,5708	75410,3930	69443,1049	57669,3597	49103,6904
	ψ (<i>f</i>)	16,6992	26,5651	38,6598	45	50,1944	56,3099	60,9554	63,4349	68,1986	71,5651

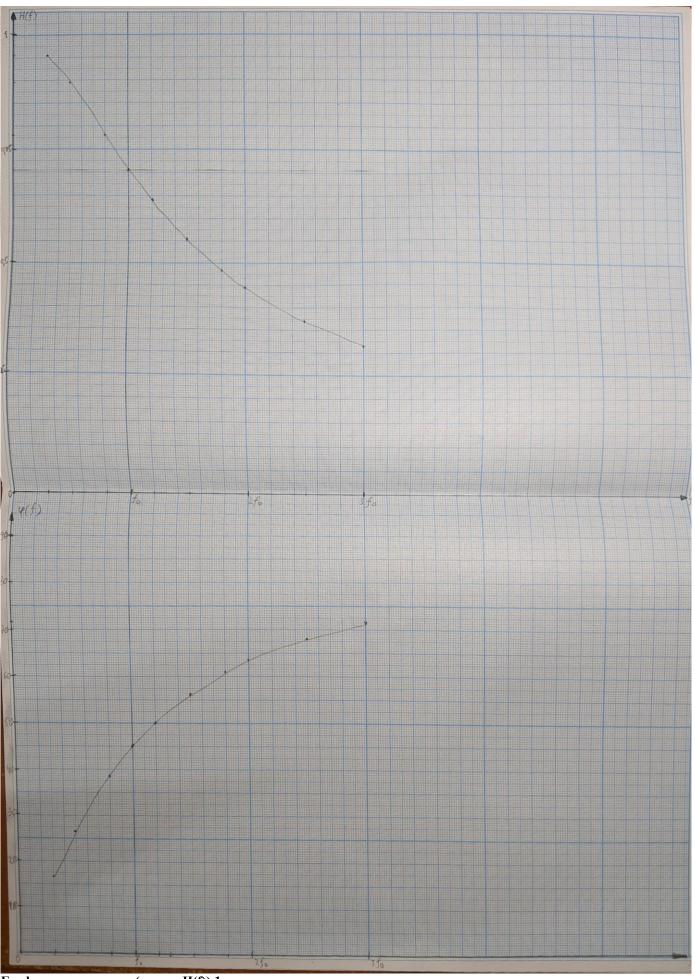

Графики для схемы а (сверху H(f)) 1

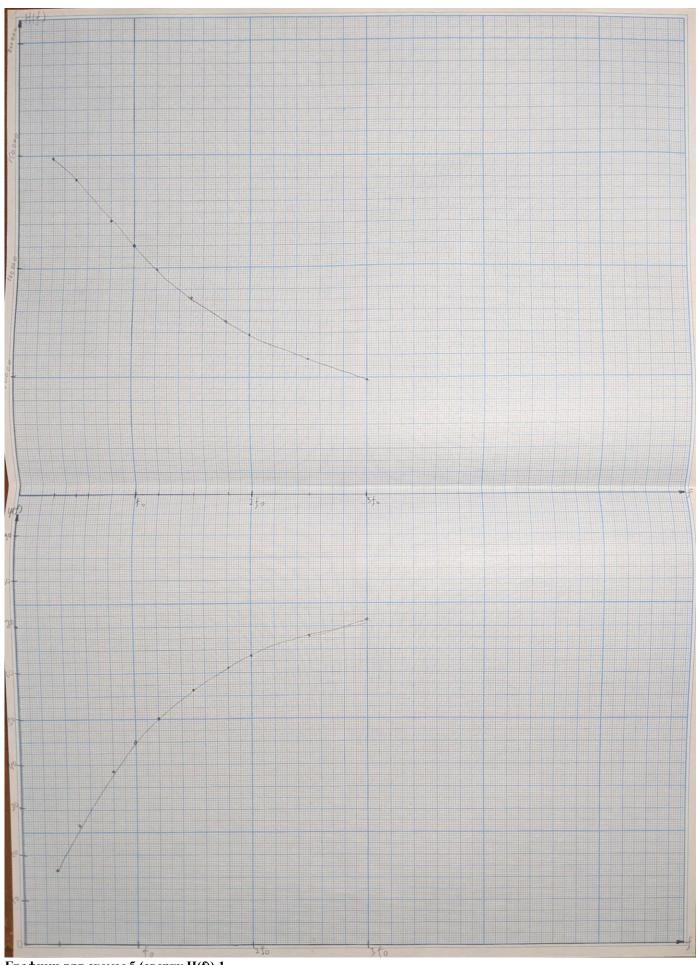

Графики для схемы б (сверху H(f)) 1