Задача 1 S0 f00 **S1** 1\*\*0 \*\*\*1 01\*0 f13 x3 f11 x1 f12 x2 f10 **S2** 01\*0 f23 x3 f21 x1 f22 x2 f20 **S**3 \*\*\*1 f32 x2 f31 x1 f33 x3 f30

Задача 2

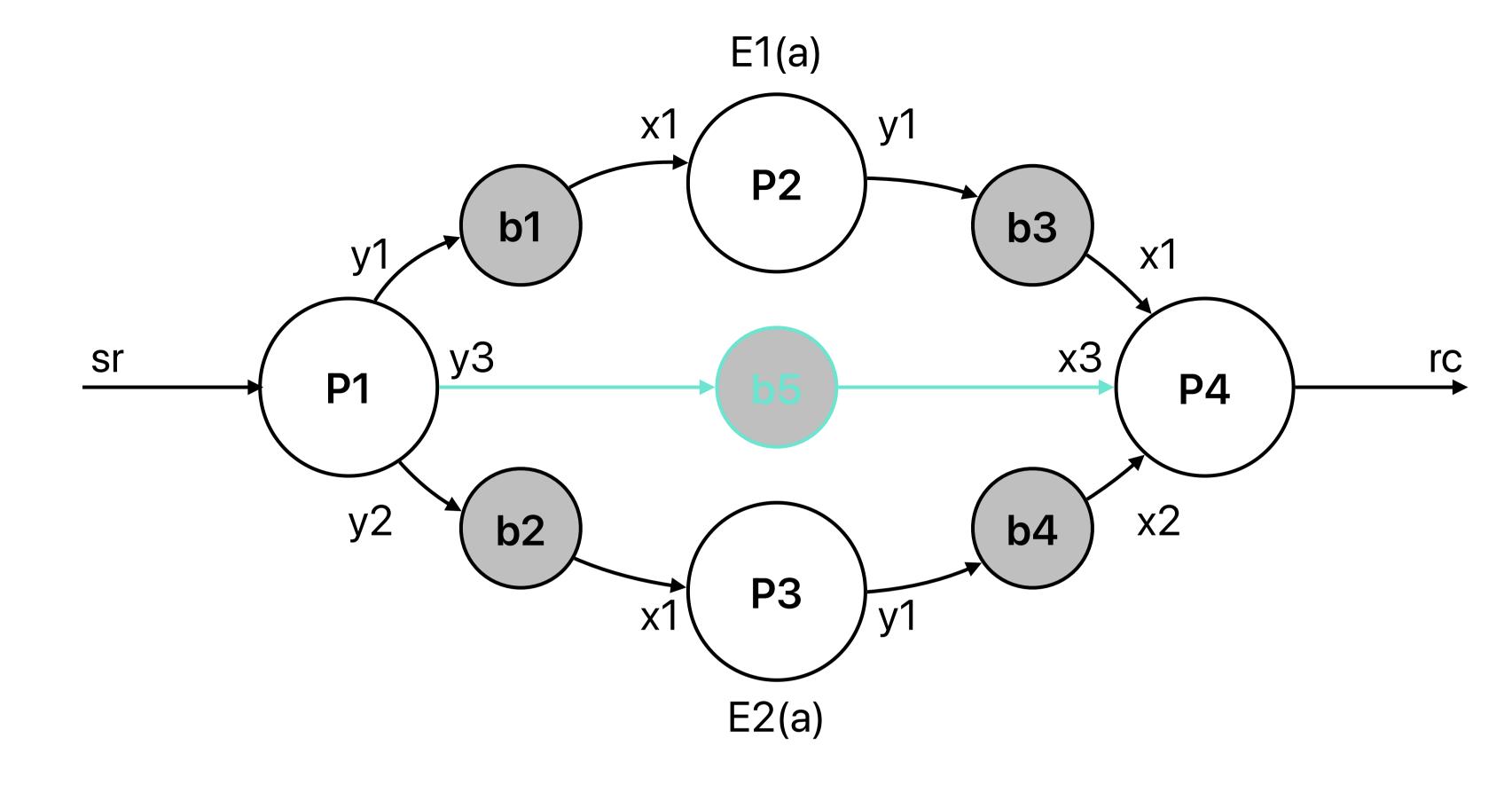


Диаграмма переходов для Р4

